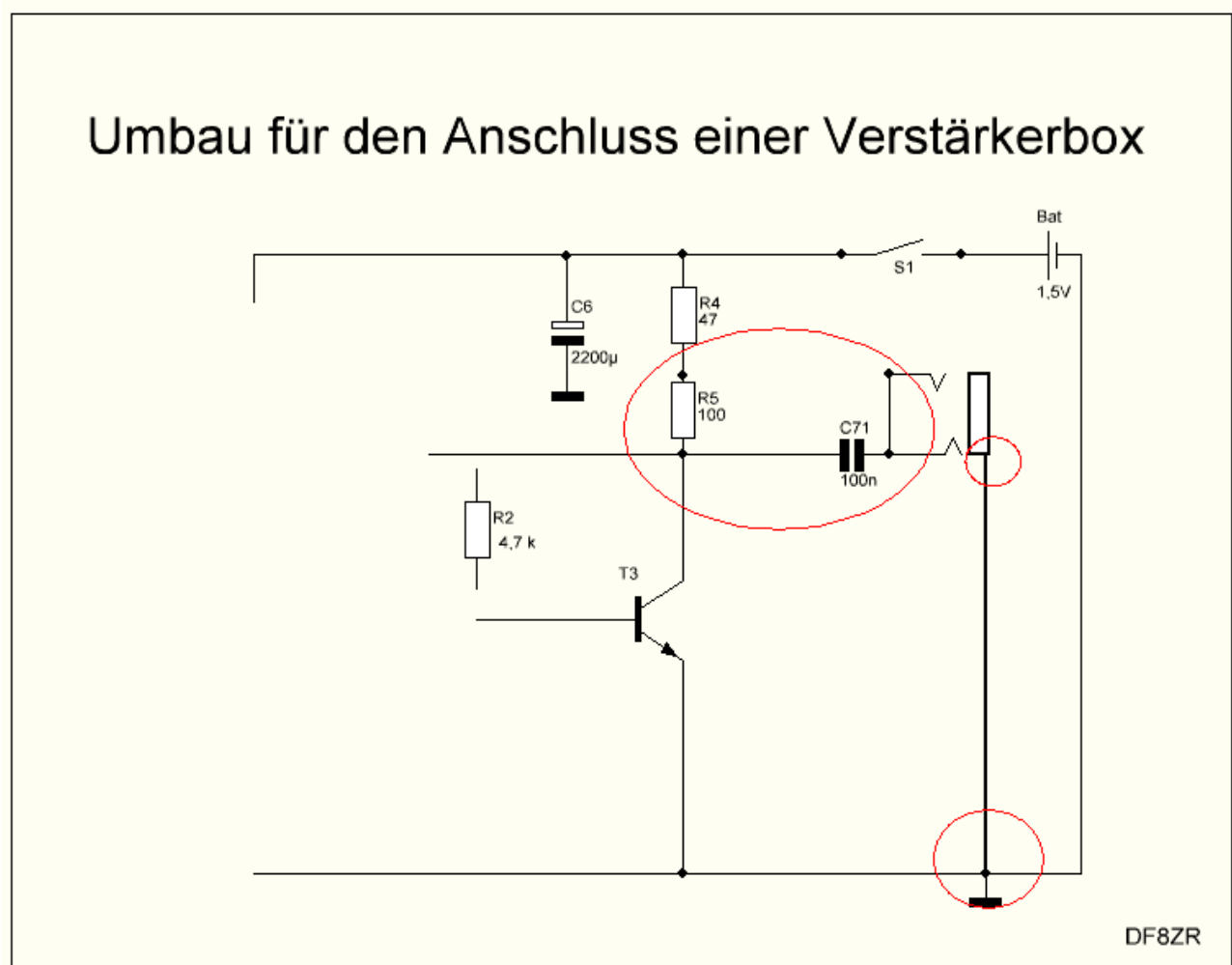


Unser Radio an eine Verstärkerbox anschließen

Manche mögen es laut. Und so einfach mal den Kopfhörerausgang an eine Box anstöpseln, funktioniert nicht! Ihr müsst den Ausgang unseres Radios etwas umbauen. In der folgenden Schaltung sind die Teile rot eingekreist:



Den Widerstand R5(100Ohm) und den Trennkondensator C7(100nF) braucht ihr zusätzlich. Die Kosten unter 2 EUR. Ein Transformator ist nicht erforderlich. Aber die Leitung zur Box muss abgeschirmt sein, denn sonst brummt es im Lautsprecher.

DF8ZR; im Nov. 2018