Logik-Schaltungen

Wir haben in den Übungen die Funktionen der wichtigsten Bausteine unserer Logikfamilie gelernt. Wir können mit ihnen umgehen und auch schwierige Verknüpfungen realisieren. Daher habe ich mir ausgedacht, dass man ein Spiel damit machen könnte. Wir bilden kleine Gruppen von Teilnehmern und stoppen die Zeit, die sie brauchen, um die folgende Schaltung erfolgreich zu bauen:

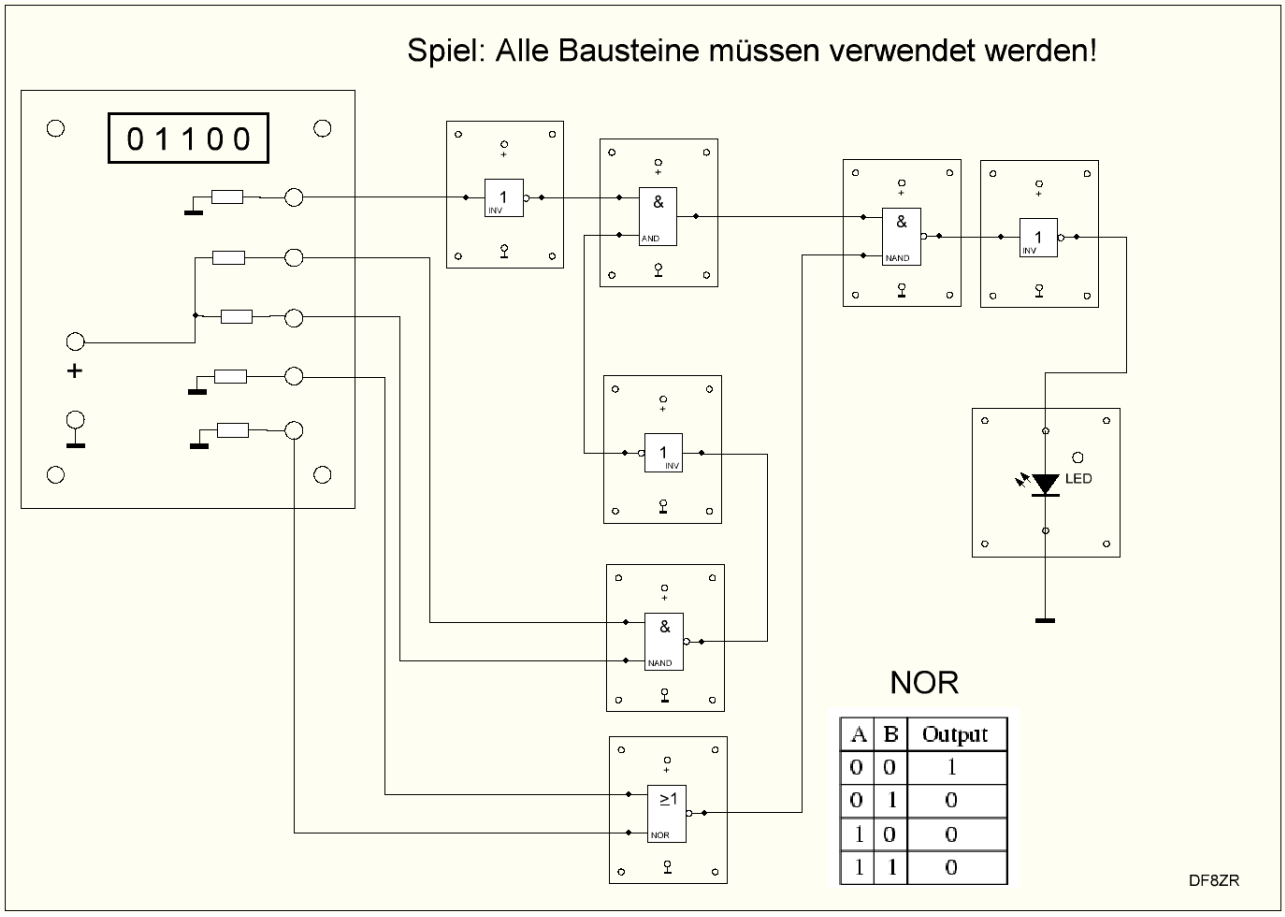

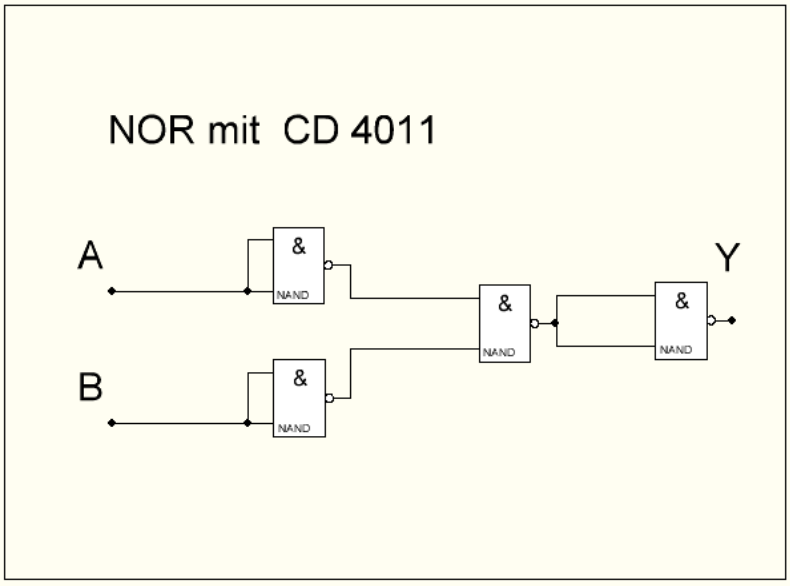

Damit die LED leuchtet, müssen alle Bausteine verwendet werden! Das ist die Bedingung. Natürlich ist hier die Lösung und nicht die Vorlage!

Viel Spaß beim Knobeln!

DF8ZR; im März 2017